



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Utilitzar les variables per emmagatzemar dades de tot tipus.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la quantitat de vegades que un polsador s'encén o s'apaga

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau, a partir d'aquest moment cada vegada que premem un polsador tindrè un comptador que vagi anotant aquest valor que es mostrarà a la pantalla de l'ordinador. Quan premi el polsador s'il·luminarà un led vermell i quan no el polsi un led blau


Sensors/Actuadors Interns:

Polsador SW2 ,LED BLAU,LED VERMELL

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap



PAS 1

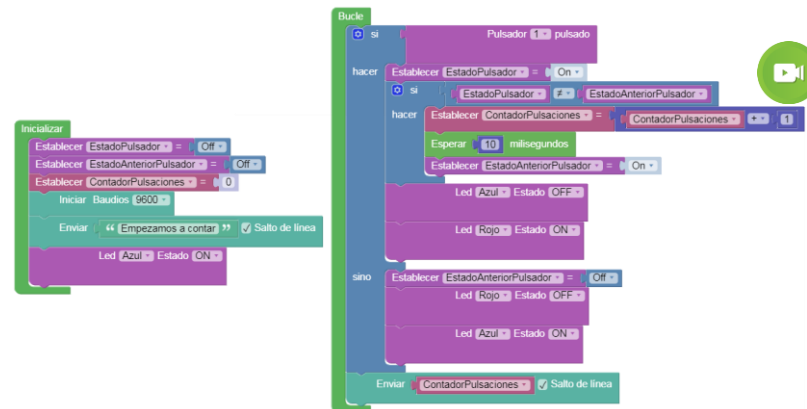

PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks



REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat de les vegades polsades al LCD.

