



EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment : Crear una Gramola amb diferents melodies. Canvi de melodia mitjançant un interruptor. Visualització nom melodia en display LCD.

Science	Technology	Engineering	Art	Math
---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Cicle superior i/o 1r-2n ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM a seleccionar 5 melodies amb l'ajuda del interruptor i la visualització del nom en Display LCD .

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, apareix l' informació d'ús a la pantalla LCD connectada connector I2C que té 4 pins. Sona una melodia de posada en funcionament el brunzidor (D8)),..



Cada vegada que prenem el polsador SW1 (D2), s'encén una seqüència de llum (LED RGB) , s'escoltarà una melodia. A més a més apareix el nom de la melodia al Display LCD.

Sensors/Actuadors Interns:

- Buzzer (D8), Polsador SW1 (D2), LED RGB (D6-D9-D10)

Sensors/Actuadors Externs:

- Display LCD

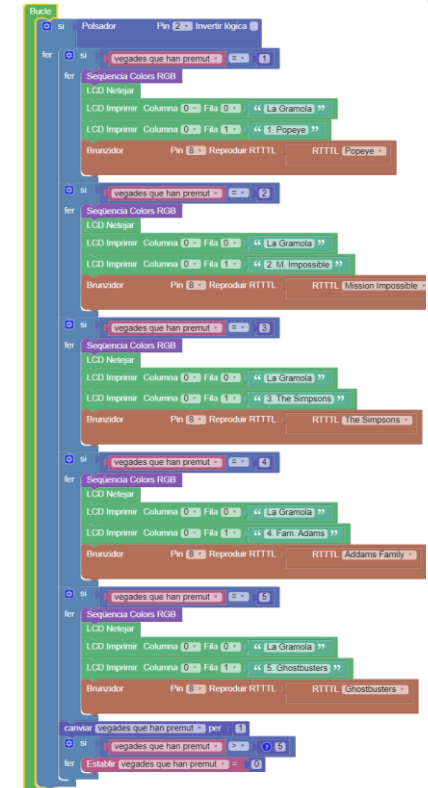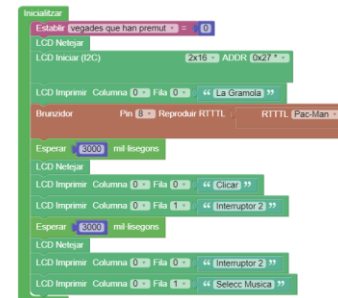

REpte de Millora

Fer el canvi de Melodia fent servir Sensor de lluminositat (LDR) (A1).

Pistes.

