



# EXPERIMENT

## STEAM



**Objectiu de l'experiment :** Veure la lectura d'un LDR en la consola i a la pantalla LCD

Science Technology Engineering Art Math

**Ubicació:** Tecnologia – 4t ESO

### Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un projecte per poder llegir les lectures d'un LDR en una pantalla, i fer la comprovació de les dades amb la consola. Amb baix nivell de llum sona un avís d'un piezo i s'encén un LED.

### Descripció de l'experiment:


A l'engegar l'arduino, veure en una pantalla LCD el nivell de llum, i observar que amb poca llum sona un avís i s'encén un LED

### Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED1(D13), LED2(D12)

**Sensors/Actuadors/ Elements Externs:** Pantalla LCD

### PAS 1

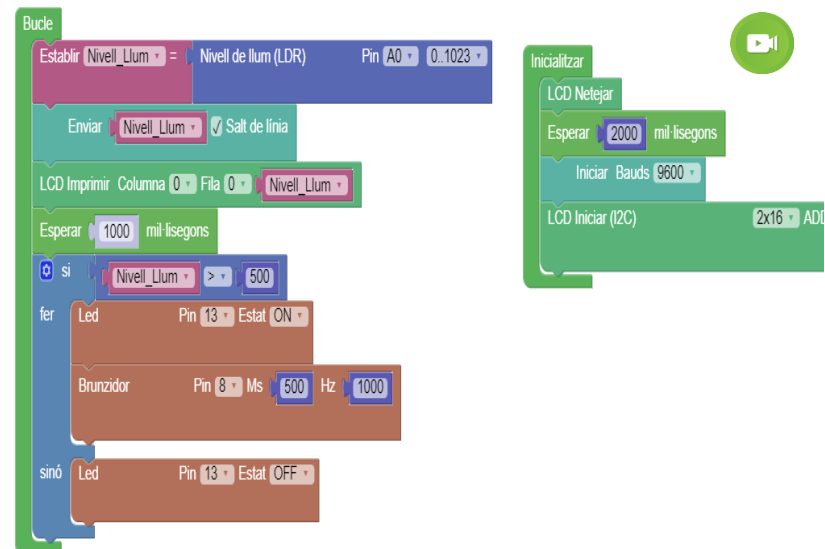

### PAS 2

Consola Connectar

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks  
Fes un anàlisi del nivell de llum de diferents zones de la teva aula



### REPTE DE MILLORA

Fer diferents que segons diferents nivells de llum s'encenguin un altre led, i/o soni diferents freqüències.

