



Nivell
☆☆☆☆

EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema per comprovar el temps de reacció.

Science Technology Engineering Art Math
Ubicació: 4 t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM per tal d'observar la velocitat de reacció.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, a través de la consola i la pantalla LCD s'indiquen les instruccions.

L'usuari prem el pulsador D2, es deixa passar un temps aleatori entre 1 i 6 segons i s'encén el led vermell (D12). A partir d'aquí cal prémer l'altre pulsador. El resultat del temps de reacció apareix a la pantalla LCD i la consola, mesurat en dècimes de segon.


Sensors/Actuadors Interns:

Pulsadors SW1(D2) i SW2(D7), **LED (D12)** i RGB

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: pantalla LCD



PAS 1

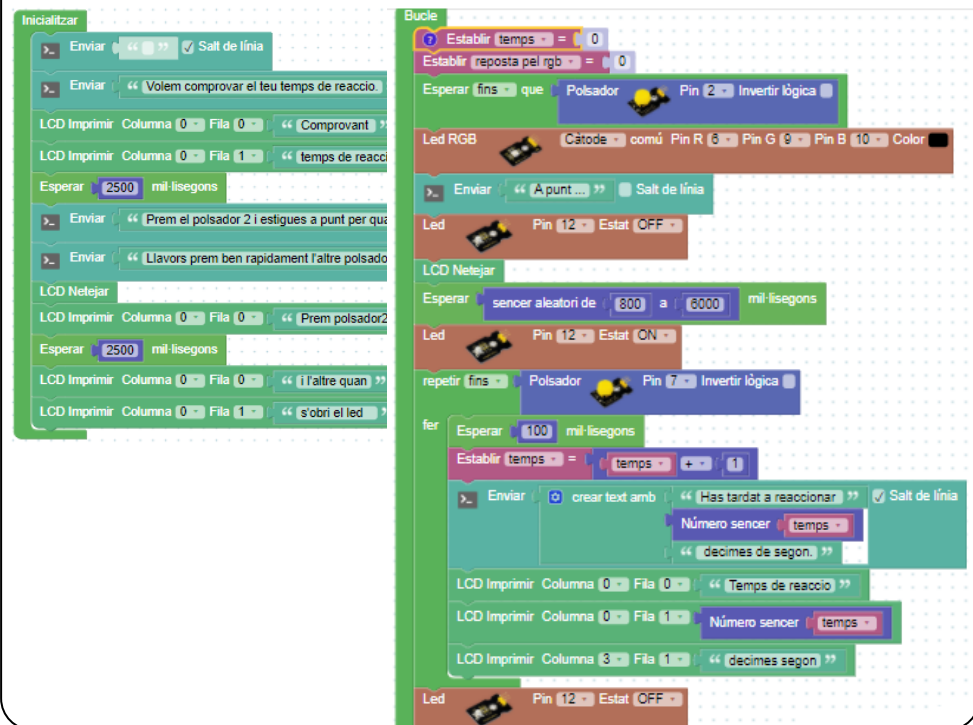

PAS 2

Consola Connectar

Utilitza la CONSOLA o la pantalla LCD per seguir les instruccions i veure el resultat. Es tracta de prémer el pulsador D2, esperar que s'encengui el led i prémer l'altre pulsador.



REPTE DE MILLORA

Fes que en funció del resultat el led RGB s'activi en diferents colors.

